

<http://physiquechimie.forum.free.fr/viewtopic.php?f=43&t=10766>

Pour se fournir en photorésistances, il suffit d'aller sur ebay et taper LDR. La plus connue est la LDR03 (20 pour 1 à 4 €). Mais toutes peuvent être utilisées. Faire un montage avec une résistance en série à choisir pour que la tension passe par 0,6V entre l'ombre et la lumière. On utilise cette valeur pour débloquer un transistor et commander un relai ou une lampe. On a un montage en tout ou rien suffisant pour les élèves. Demander aux profs de techno.

From:

<https://www.physix.fr/dokuwiki/> - **Physix.fr**

Permanent link:

<https://www.physix.fr/dokuwiki/doku.php?id=photoresistances>

Last update: **2020/07/24 03:31**

