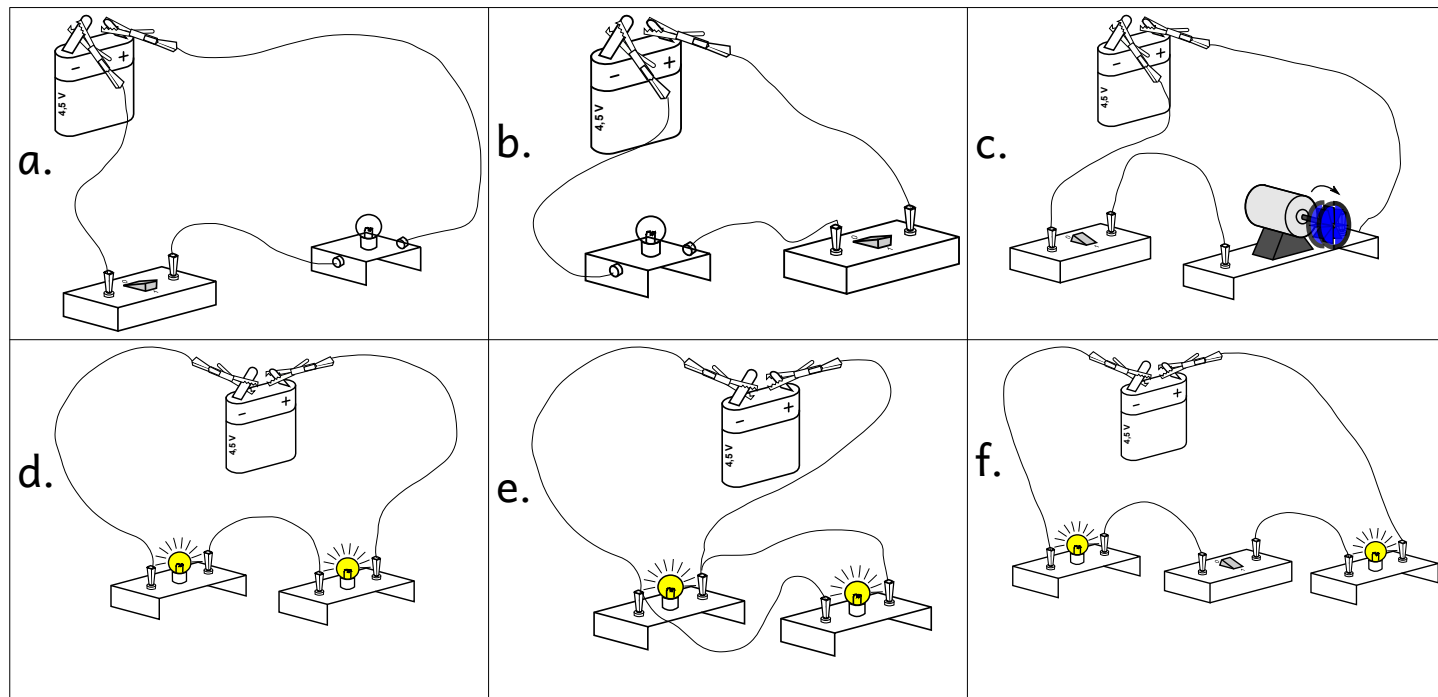


Exercice A FAIRE COTE EXERCICE !

Schématiser ces circuits :



Exercice A FAIRE COTE EXERCICE !

Schématiser ces circuits :

