

Séance 1

1. retour sur l'éclipse du 12 août 2026

2. Présentation

[Les règles du jeu](#)









3. Cours

Chapitre VIIla

Les circuits électriques

Les expériences ne doivent pas être réalisées avec le courant du secteur pour des raisons de sécurité.

I. Les composants électriques

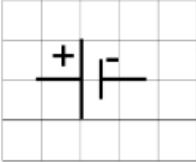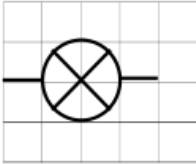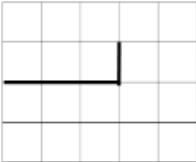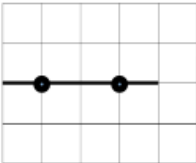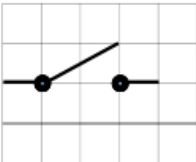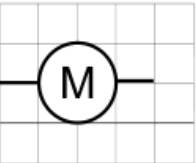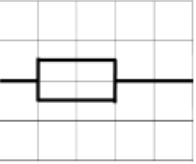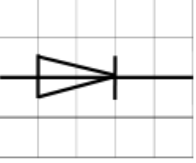Nom	Symbole
La pile, le générateur	 Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative
La lampe	 Elle possède deux bornes : le plot et le culot
Le fil de connexion	 Il possède deux bornes : ses extrémités.
L'interrupteur fermé	 Les deux bornes sont en contact
L'interrupteur ouvert	 Les deux bornes ne sont pas en contact.
Le moteur	
Résistance électrique	
Diode électroluminescente (d.e.l)	

Un circuit est représenté par des schémas faits avec des symboles **normalisés**. Un composant avec 2 bornes est un **dipôle**.

4. Pour la prochaine séance

Apprendre les symboles par coeur

From:

<https://www.physix.fr/dokuwiki20262027/> - **Physix**

Permanent link:

https://www.physix.fr/dokuwiki20262027/doku.php?id=5eme:seance_1&rev=1789070009

Last update: **2026/09/10 21:53**

